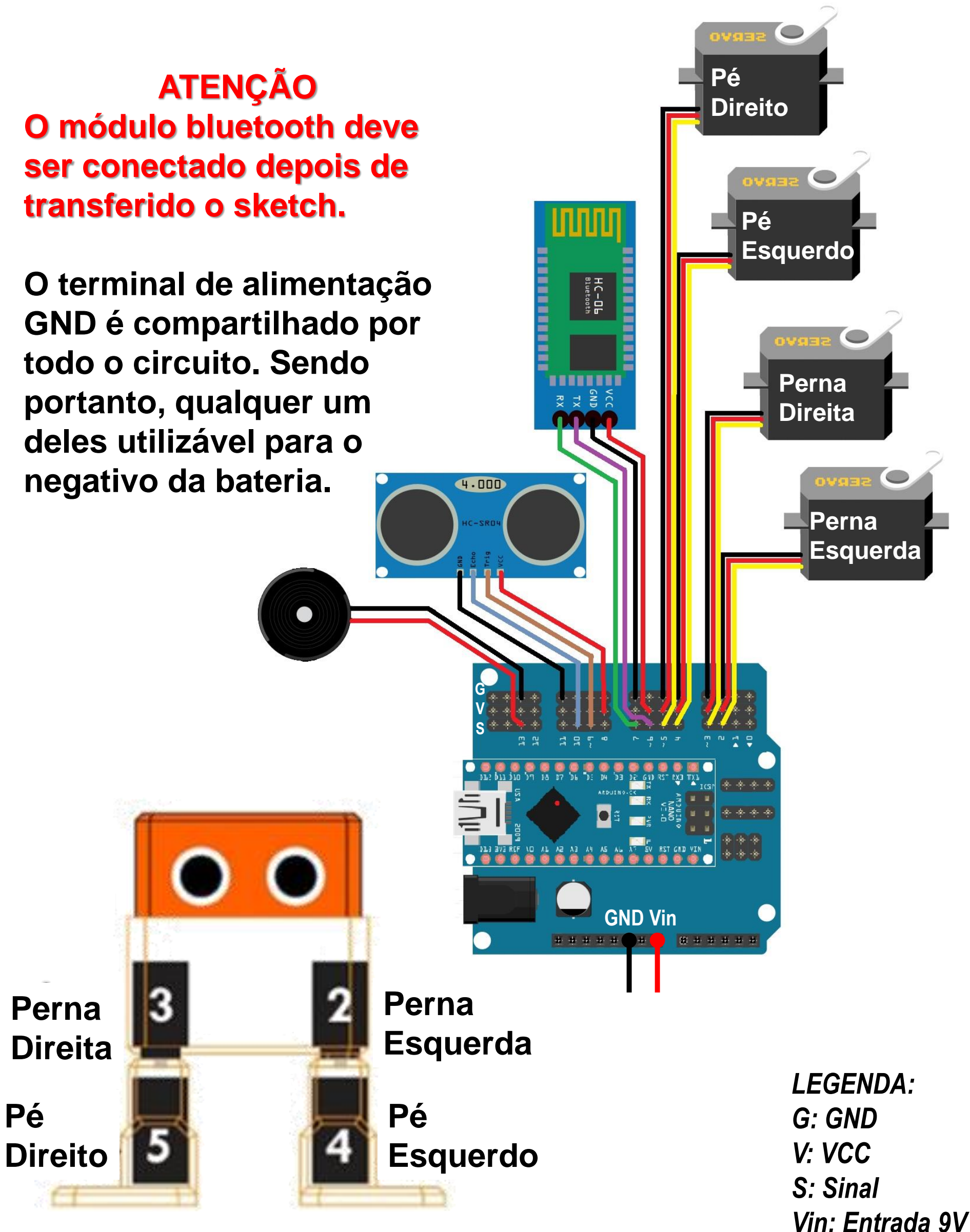


ATENÇÃO

O módulo bluetooth deve ser conectado depois de transferido o sketch.

O terminal de alimentação GND é compartilhado por todo o circuito. Sendo portanto, qualquer um deles utilizável para o negativo da bateria.



DICA IMPORTANTE

Transferir o sketch do Otto para o Arduino Nano antes de iniciar a montagem.

Montar o circuito externamente, antes de encaixar as placas e módulos no interior do corpo do Otto.